

Ejercicio #7

Se debe diseñar un filtro pasabanda con las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de corte inferior f_{ci} : 1600 KHz y frecuencia de corte superior f_{cs} : 2500 KHz
- Ripple máximo en la banda de paso ϵ : 3dB
- Máxima planicidad en la banda de paso.
- Ganancia máxima en la banda de paso: 10 dB
- Atenuación mínima α_{min} de 20 dB a las frecuencias de 1250 KHz y 3200 KHz.

Se pide:

- Obtener la función transferencia normalizada del filtro
- Graficar el diagrama de polos y ceros
- Graficar la transferencia (módulo y fase) del filtro pedido
- Sintetizar el filtro utilizando estructuras [Ackerberg-Mossberg \(AM\)](#)(Ver apéndice)
- Simular el filtro obtenido, verificando las especificaciones de diseño

Plantilla filtro pasa bandas

$$\begin{aligned}\alpha_{max} &= 3 \text{dB} \\ \alpha_{min} &= 20 \text{dB} \\ k &= 10 \text{dB}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(f_{p1}) & \quad (f_{p2}) \\ 1600 \text{ KHz} & \rightarrow 2500 \text{ KHz} \\ f < 1250 \text{ KHz} ; f > 3200 \text{ KHz} & \\ (f_{s1}) & \quad (f_{s2})\end{aligned}$$

Normalizo

$$\Omega_w = \sqrt{\omega_{p1} \cdot \omega_{p2}} = 2\pi \cdot \sqrt{f_{p1} f_{p2}}$$

$$\omega_{p1n} = 0,8 \quad \omega_{s1n} = 0,625$$

$$\omega_{p2n} = 1,25 \quad \omega_{s2n} = 1,6$$

$$\omega_{o-n} = 1$$

Paso a plantilla paso bajos.

$$k(\$) = Q \cdot \frac{\$^2 + w_0^2}{\$ w_0} \quad \text{Con } Q = \frac{w_b}{\beta w}, \quad w_0 = 1$$

$$Q = \frac{1}{1,25 - 0,80} = 2,22 \quad ; \quad k(\$) = Q \cdot \frac{\$^2 + 1}{\$}$$

No entiendo por que es "-"

$$\Omega_{P2} = Q \cdot \frac{(w_{P2n})^2 - w_{b-n}^2}{w_{P2n}} = Q \frac{(w_{P2n})^2 - 1}{w_{P2n}}$$

$$\Omega_{P2} = 1$$

$$\Omega_{S2} = Q \frac{(w_{S2n})^2 - 1}{w_{S2n}} = 2,16$$


Plantilla:

$$\Omega_S = 2,16$$

$$\Omega_P = 1$$

$$\alpha_{max} = 3 \text{ dB}$$

$$\alpha_{min} = 20 \text{ dB}$$

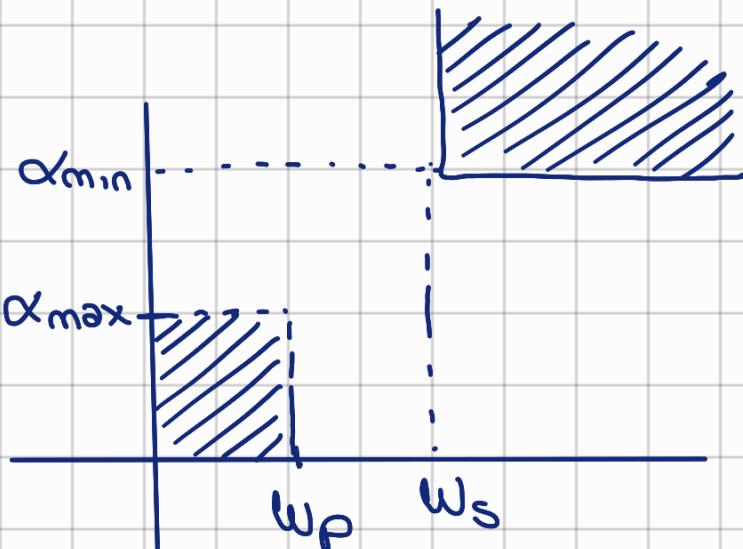

$\alpha_{max} = 3 \text{ dB} \rightarrow \text{Butterworth}$


$$\varepsilon = 1$$

$$\alpha_{min} = 10 \log(1 + \varepsilon^2 w_s^{2n})$$

$$20 \text{dB} = 10 \log(1 + \omega_s^{2n})$$

$$n=3.$$

$$|T(s\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2n}}$$

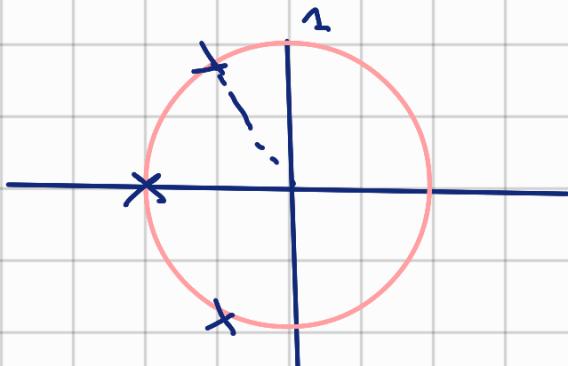

$$T(\$) = \frac{1}{\$^2 + \$ \underbrace{2\cos(60^\circ)}_{1} + 1} \quad \frac{1}{\$ + 1}$$

Aplico el núcleo de transformación

$$\$ \rightarrow \frac{\$'^2 + 1}{\$} Q$$

$$T(\$') = \frac{1}{Q^2 \left(\frac{\$'^2 + 1}{\$'} \right)^2 + \left(\frac{\$'^2 + 1}{\$'} \right) Q + 1} \quad \frac{1}{Q \frac{\$'^2 + 1}{\$'} + 1}$$

$$T(\$') = \frac{\$'^2}{Q^2 (\$'^4 + 2\$'^2 + 1) + (\$'^2 + 1) \$' Q + \$'^2} \quad \frac{\$'}{Q (\$'^2 + 1) + \$'}$$

$$T(\$') = \frac{\$'^2 \frac{1}{Q^2}}{\$'^4 + \frac{\$'^3}{Q} + \$^2 (2 + \frac{1}{Q^2}) + \frac{\$'^1}{Q} + 1} \quad \frac{\$' \frac{1}{Q}}{\$'^2 + \frac{\$'}{Q} + 1}$$

$$T(\$') = \frac{\$'}{(\$' - (-0,134 + 1,207j)) (\$' - (-0,134 - 1,207j))} \quad \frac{1}{Q}$$

$$\frac{\$' - (-0,0908 + 0,817j)}{Q} \cdot (\$' - (-0,0908 - 0,817j))$$

$$\frac{\$'}{\$'^2 + \frac{\$'}{Q} + 1} \cdot \frac{1}{Q}$$


$$T(\$) = \frac{\frac{\$'}{Q}}{\$'^2 + \$'0,268 + 1,474} - \frac{\frac{\$'}{Q}}{\$'^2 + \$'0,1816 + 0,675} - \frac{\frac{\$'}{Q}}{\$'^2 + \$' + 1}$$


$$T(\$) = \frac{\$' \cdot 0,45}{\$'^2 + \$'0,268 + 1,474} \cdot \frac{\$' 0,45}{\$'^2 + \$'0,1816 + 0,675} \cdot \frac{\$' 0,45}{\$'^2 + \$'0,45 + 1}$$

Poles y ceros

$$2\cos(\varphi) = \frac{w_c}{Q}$$


$$\varphi = \arccos \frac{w_c}{2Q}$$

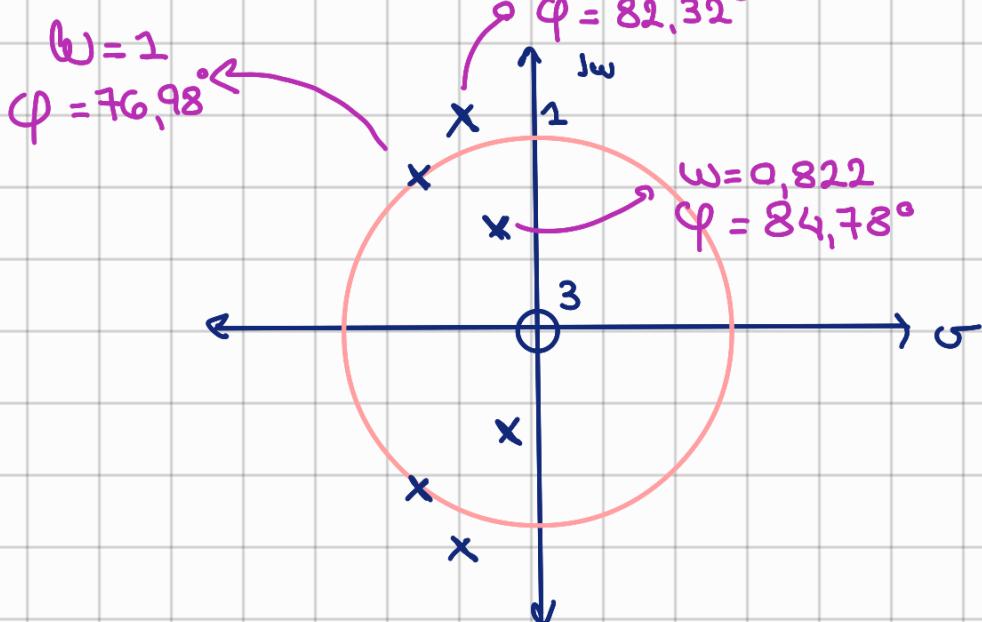

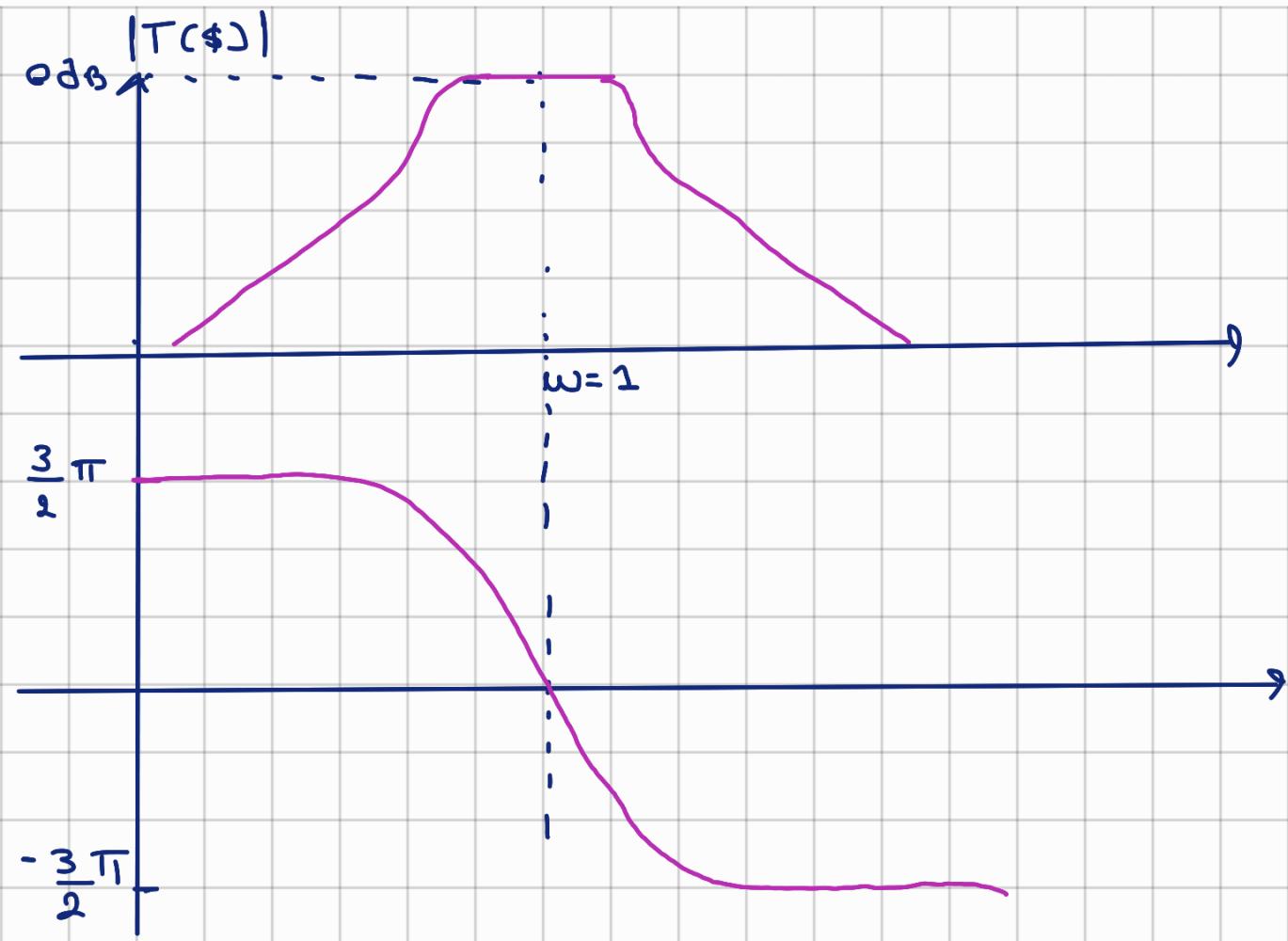

Implementación Circuital

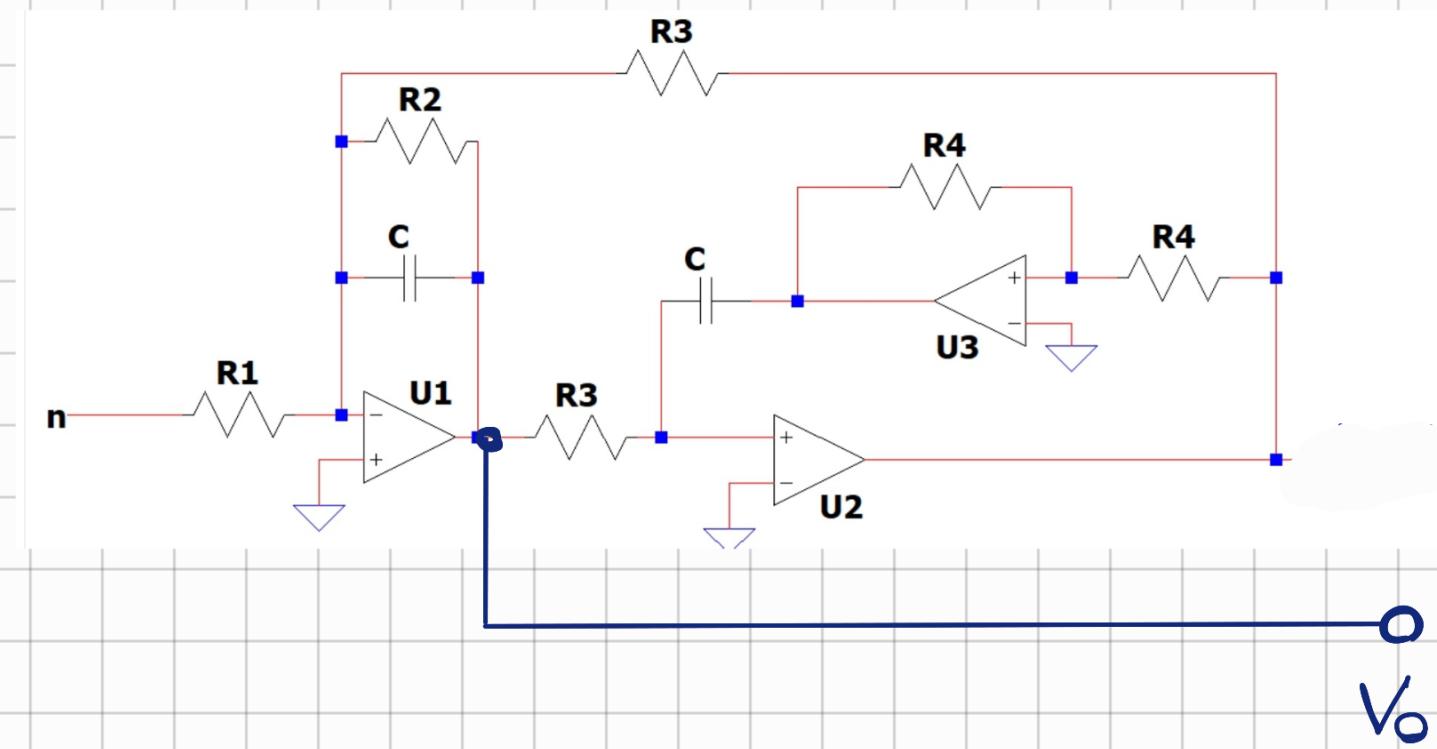Se utiliza para cada transferencia de segundo orden un filtro Ackenberg Massberg.



Ecuaciones de diseño

$$T(\$) = \frac{\$ \cdot \frac{1}{R_2 C}}{\$^2 + \$ \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$k = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$T(\$) = k \cdot \frac{\$ \omega_0 / Q}{\$^2 + \$ \omega_0 / Q + \omega_0^2}$$

filtro 1
↑

filtro 2
↑

filtro 3
↑

$$T(\$) = \frac{\$ \cdot 0,45}{\$^2 + \$ 0,268 + 1,474} \cdot \frac{\$ \cdot 0,45}{\$^2 + \$ 0,1816 + 0,675}$$

$$\frac{\$ \cdot 0,45}{\$^2 + \$ 0,45 + 1}$$

filtro 1

$$T(\$) = \frac{\$ \cdot 0,45}{\$^2 + \$ 0,268 + 1,474}$$

$$\omega_0^2 = 1,474 \rightarrow \omega_0 = 1,214$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,268 \rightarrow Q = 4,53$$

$$k \cdot \frac{\omega_0}{Q} = 0,45 \rightarrow |k| = 1,68$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 \cdot C} \Rightarrow R_3 = 1 ; C = 0,8237$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_3 = 1 ; R_2 = 4,53$$

$$|k| = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = 4,53 ; R_1 = 2,696$$

Filtro 2

$$T(\$) = \frac{\$ \cdot 0,45}{\$^2 + \$0,1816 + 0,675}$$

$$\omega_0^2 = 0,675 \rightarrow \omega_0 = 0,8215$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,1816 \rightarrow Q = 4,524$$

$$k \cdot \frac{\omega_0}{Q} = 0,45 \rightarrow |k| = 2,4779$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 \cdot C} \Rightarrow R_3 = 1 ; C = 1,2172$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_3 = 1 ; R_2 = 4,524$$

$$|k| = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = 4,524 ; R_1 = 1,8257$$

filtro 3

$$T(\omega) = \frac{\omega_0^2}{\omega^2 + \omega_0^2 + 1}$$

$$\omega_0^2 = 1 \rightarrow \omega_0 = 1$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = 0,45 \rightarrow Q = 2,22$$

$$K \cdot \frac{\omega_0}{Q} = 0,45 \rightarrow |K| = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 \cdot C} \Rightarrow R_3 = 1; C = 1$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow R_3 = 1; R_2 = 2,22$$

$$|K| = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_2 = 2,22; R_1 = 2,22$$

Valores componentes:

Circuito 1 :

$$R_1 = 2,096$$

$$R_2 = 4,53$$

$$R_3 = 1$$

$$C = 0,8237$$

Circuito 2 :

$$R_1 = 1,8257$$

$$R_2 = 4,524$$

$$R_3 = 1$$

$$C = 1,2172$$

Circuito 3 :

$$R_1 = 2,22$$

$$R_2 = 2,22$$

$$R_3 = 1$$

$$C = 1$$

